

اسلايد ششم

طراحی کنترل سیم بندی شده  
Hard-wired Control Unit


# کنترل و زمان بندی

- دو نوع ساختار کنترلی عمده وجود دارد
- کنترل سیم بندی شده (Hard-wired Control Unit)
- منطق کنترل توسط گیتها، فلیپ فلاپ ها، رمز گشاها و سایر مدارات دیجیتال پیاده سازی می شود. مزیت این کنترل سرعت بالای آن است

- کنترل ریز برنامه ریزی شده (Micro-programmed Control Unit)
- اطلاعات کنترلی، در یک حافظه کنترلی ذخیره می شوند. این حافظه طوری برنامه ریزی می شود که دنباله ای از ریز عملیات را تولید کند. مزیت این نوع کنترل، انعطاف پذیری بالای آن است. هر تغییر احتمالی یا به روز کردن اطلاعات حافظه کنترلی قابل اعمال است.

در این بخش نوع اول بررسی می شود

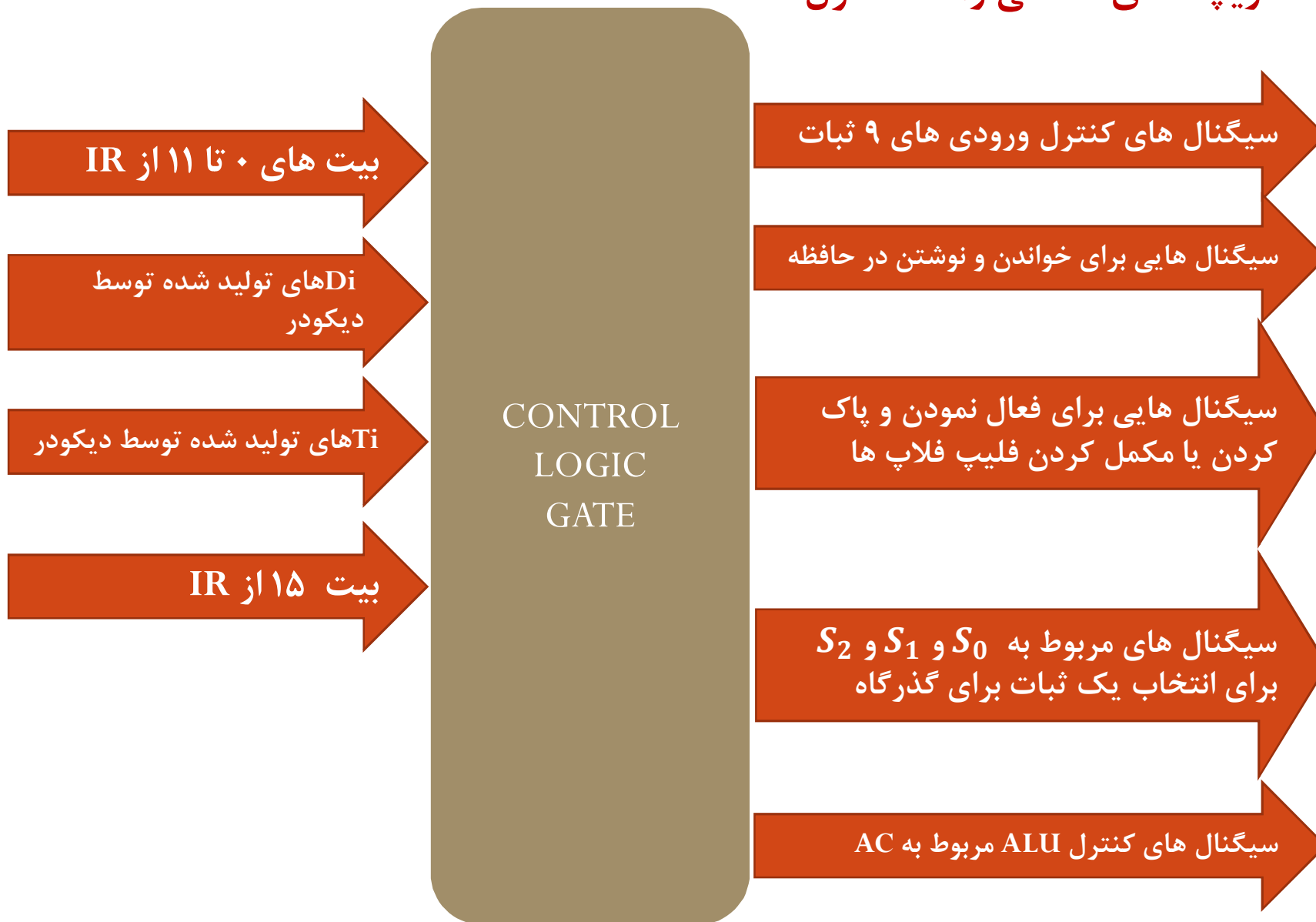طراحی کنترل سیم بندی شده  
- درچه های منطقی واحد کنترل



## ○ طراحی کنترل سیم بندی شده - دریچه های منطقی واحد کنترل

### کنترل ثبات ها

- ورودی های کنترلی ثبات ها عبارتند از LD( load) و INR(increment) و CLR(clear)
- مثال: می خواهیم ورودی های کنترلی AR را طراحی می کنیم:  
در جدول ریز عملیات ها می توان جملاتی را که موجب تغییر در محتویات AR می شوند را پیدا کرد:

#### موجب تغییر در محتویات AR


$$R'T_0: AR \leftarrow PC$$

$$R'T_2: AR \leftarrow IR(0-11)$$

$$D'7IT_3: AR \leftarrow M[AR]$$

$$RT_0: AR \leftarrow 0$$

$$D_5T_4: AR \leftarrow AR+1$$

 


#### توابع کنترلی مربوط به AR

$$LD(AR) = R'T_0 + R'T_2 + D'7IT_3$$

$$CLR(AR) = RT_0$$

$$INP(AR) = D_5T_4$$

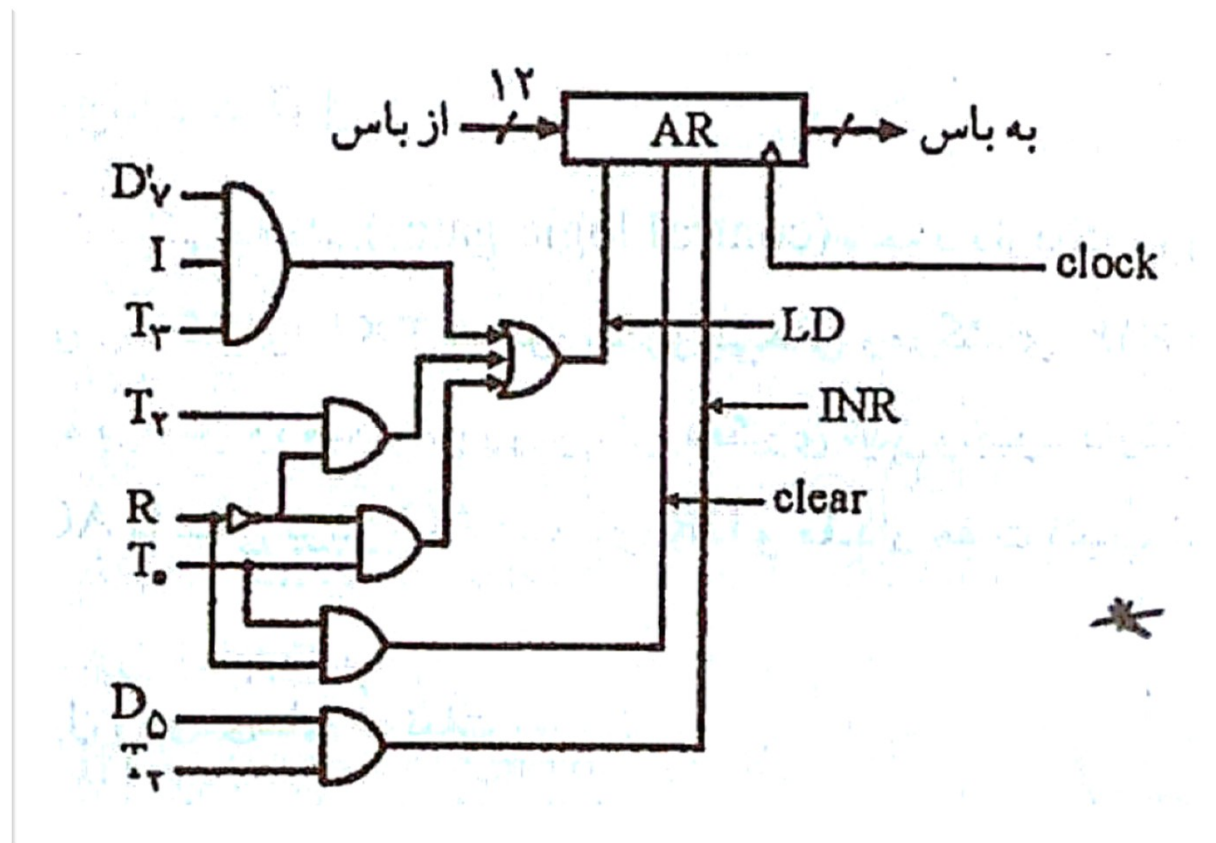طراحی کنترل سیم بندی شده - دریچه های منطقی واحد کنترل  
کنترل ثبات ها



○ طراحی کنترل سیم بندی شده - دریاچه های منطقی واحد کنترل

کنترل حافظه

سیگنال های کنترلی حافظه عبارتند از: Write و Read  
به همین ترتیب می توان جملاتی که در سمت راست آنها عبارت  $M[AR] \leftarrow$  وجود دارد را استخراج کرده و ورودی Read حافظه را طراحی کرد:

توابع کنترلی مربوط به Read حافظه

$$Read = R'T_1 + D_7IT_3 + (D_0 + D_1 + D_2 + D_6)T_4$$

## ○ طراحی کنترل سیم بندی شده - دريچه های منطقی واحد کنترل

### کنترل فلیپ فلاپ:

مثال: می خواهیم ورودی های کنترلی فلیپ فلاپ IEN را طراحی می کنیم:

موجب تغییر در محتویات IEN


$pB_7: IEN \leftarrow 1$

$pB_6: IEN \leftarrow 0$

$RT_2: IEN \leftarrow 0$  (در انتهای وقفه)

$P = D_7IT_3$  و  $B_6$  و  $B_7$  بیت های شماره ۶ و ۷  
ثبات IR هستند.

می توانیم از فلیپ فلاپ JK  
استفاده کنیم

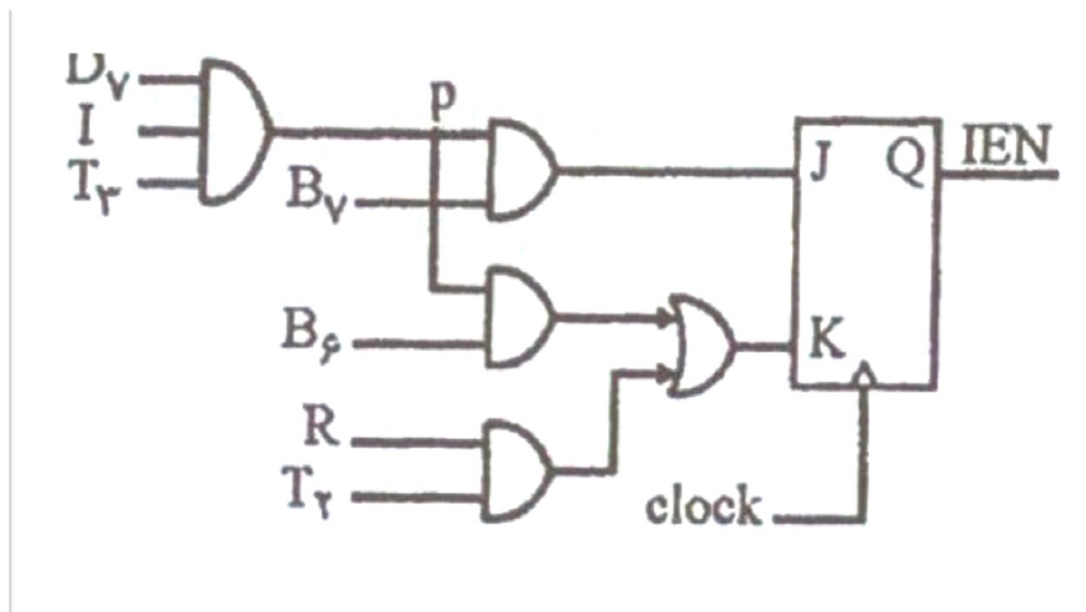


# ○ طراحی کنترل سیم بندی شده - دریاچه های منطقی واحد کنترل

## کنترل گذرگاه مشترک

گذرگاه مشترک با  $S_0$  و  $S_1$  و  $S_2$  کنترل می شود.

ورودی ها	خروجی ها	ثباتی که برای باس انتخاب می شود.
$X_1 X_2 X_3 X_4 X_5 X_6 X_7$	$S_2 S_1 S_0$	
0 0 0 0 0 0 0	0 0 0	None
1 0 0 0 0 0 0	0 0 1	AR
0 1 0 0 0 0 0	0 1 0	PC
0 0 1 0 0 0 0	0 1 1	DR
0 0 0 1 0 0 0	1 0 0	AC
0 0 0 0 1 0 0	1 0 1	IR
0 0 0 0 0 1 0	1 1 0	TR
0 0 0 0 0 0 1	1 1 1	Memory

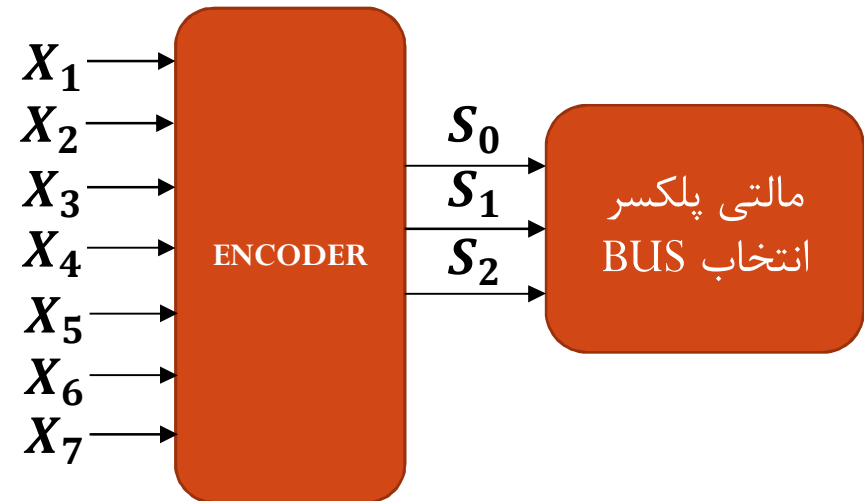

توابع کنترلی برای انکودر

$$S_0 = X_1 + X_3 + X_5 + X_7$$

$$S_1 = X_2 + X_3 + X_6 + X_7$$

$$S_2 = X_4 + X_5 + X_6 + X_7$$

در اینجا برای یافتن  $X_i$  ها باید توابع کنترلی که ثبات مربوطه را روی باس قرار می دهند را تعیین نمود.



# ○ طراحی کنترل سیم بندی شده - دریاچه های منطقی واحد کنترل

## کنترل گذرگاه مشترک

• به طور مثال:

موجب قرار دادن محتویات  
AR روی باس می گردد.

$$D_4 T_4: PC \leftarrow AR$$

$$D_5 T_5: PC \leftarrow AR$$




تابع منطقی برای قرار دادن محتوی AR روی باس

$$X_1 = D_4 T_4 + D_5 T_5$$

• و یا:

تابع منطقی برای قرار دادن محتوی Memory روی باس
 
$$X_7 = R' T_1 + D_7 T_3 + (D_0 + D_1 + D_2 + D_6) T_4$$



- اسلاید بعد: طراحی کنترل ریز برنامه ریزی شده

- تمرین های سری سوم

- تمرین ۱: مدار کنترلی سیگنال Write برای حافظه به روش سیم بندی شده را تعیین نمایید ( با رسم شکل )

- تمرین ۲: مدار کنترلی سیگنال LOAD برای ثبات DR به روش سیم بندی شده را تعیین نمایید. ( نیازی به رسم شکل نمی باشد )

موعد تحویل: پایان روز دوشنبه ۵ خرداد

نحوه تحویل: ایمیل به تدریس یار

- سوال؟